

Assignment 2: Finite state machines


CSCI2121

Alex Manuele


Dalhousie University

February 27, 2018

q1. Specification:

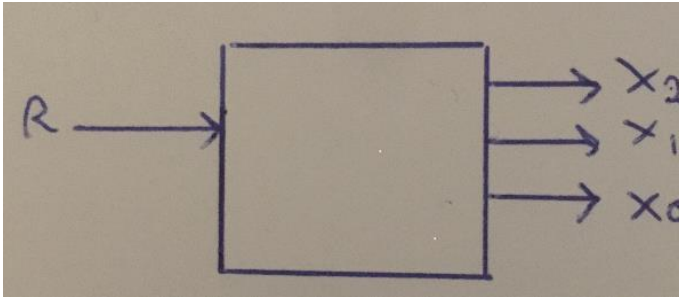

State Transition diagram:

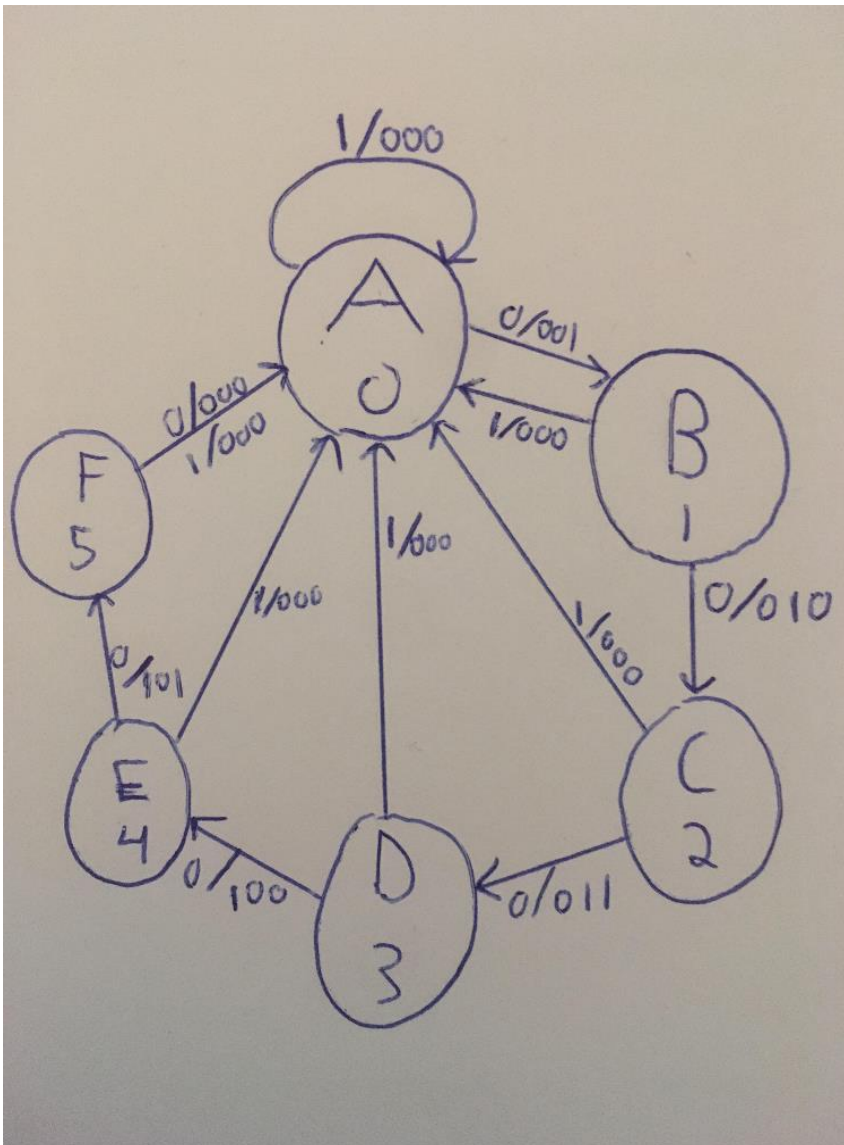

Minimized functions:

$$\mathbf{X_2 = S_2(t+1) = 0120 + 0211}$$

$RS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00			1	
01	1		Dc	dc
11			dc	Dc
10				

$$\mathbf{X_1 = S_1(t+1) = 0001 + 0210}$$

$RS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00		1		1
01			Dc	dc
11			Dc	Dc
10				

$$\mathbf{X_0 = S_0(t+1) = 0020}$$


$RS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00	1			1
01			Dc	dc
11			dc	Dc
10				

$$\mathbf{X_2 = S_2(t+1) = R'S_2(t)S_0(t)' + R'S_1(t)S_0(t)'}$$

$$\mathbf{X_1 = S_1(t+1) = R'S_2(t)'S_1(t)'S_0(t) + R'S_1(t)S_0(t)'}$$


$$\mathbf{X_0 = S_0(t+1) = R'S_2(t)'S_0(t)'}$$

FSM Diagram:

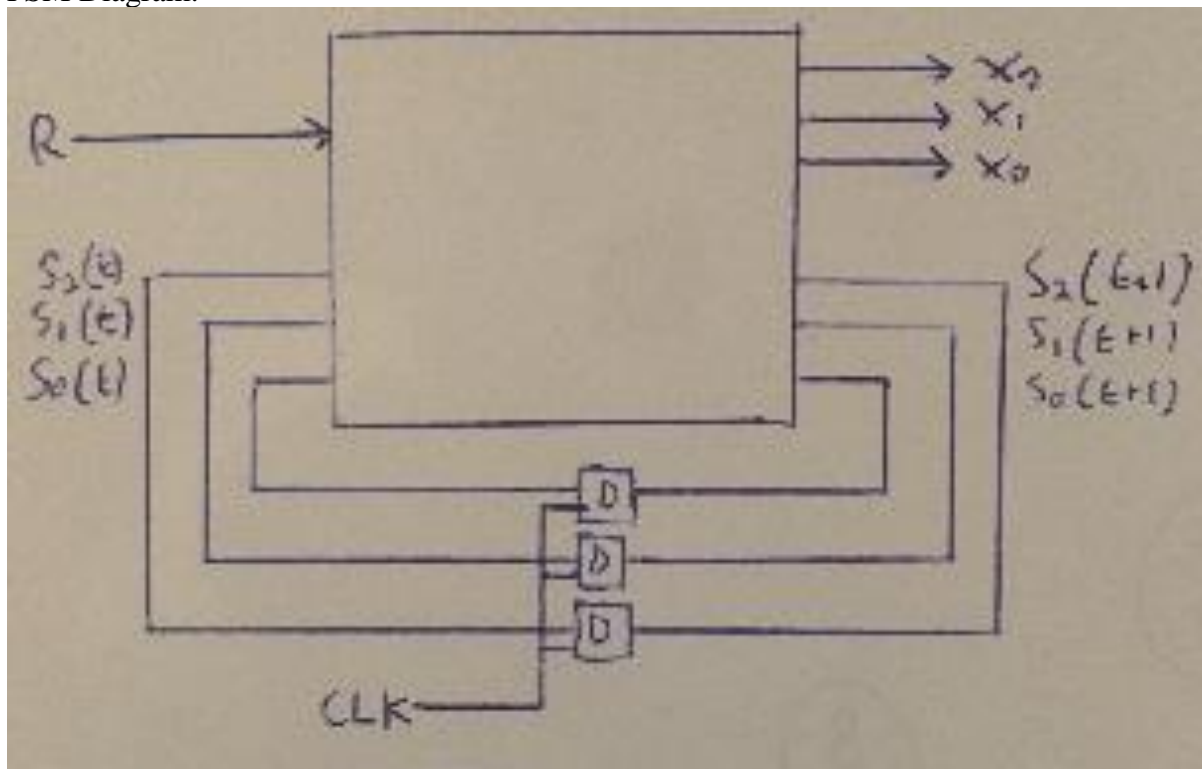


Q2.

Specification:

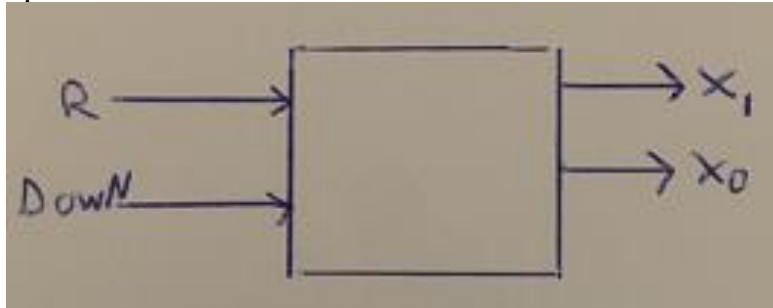

State Transition diagram:

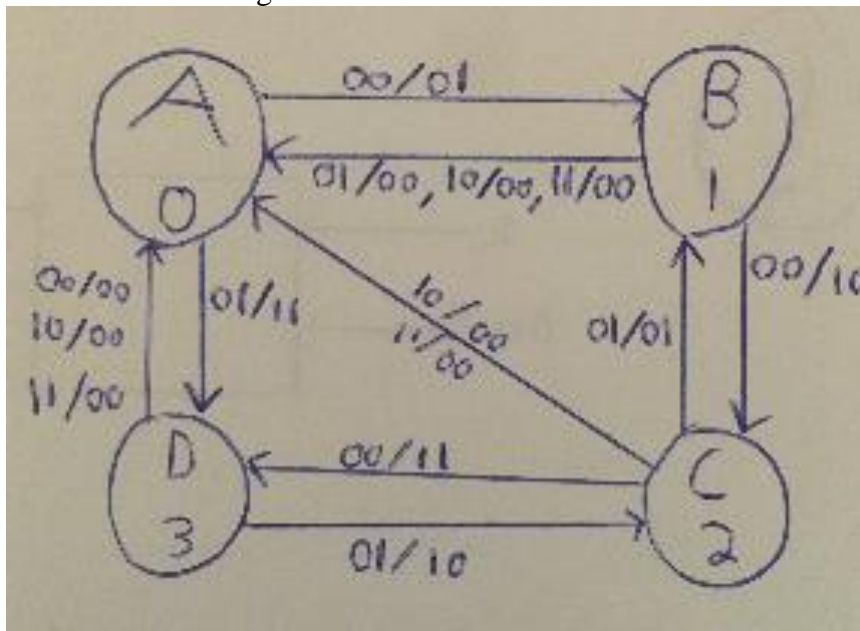

State Table:

Current State	Reset			
	0		1	
	Down	Down	Down	Down
0	0	1	0	1
A	B/01	D/11	A/00	A/00
B	C/10	A/00	A/00	A/00
C	D/11	B/01	A/00	A/00
D	A/00	C/11	A/00	A/00

State Table with assignments:

Let A = 00, B = 01, C = 10, D = 11

Let the input R, Down be represented by the 2 bit string XX

$S_1(t)S_0(t)$	Input			
	00	01	10	11
A	B/01	D/11	A/00	A/00
B	C/10	A/00	A/00	A/00
C	D/11	B/01	A/00	A/00
D	A/00	C/11	A/00	A/00

Truth Table:

R	Down	$S_1(t)$	$S_0(t)$	X_1	X_0	$S_1(t+1)$	$S_0(t+1)$
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Minimized Functions (let D = Down):

$$X_1 = 0100 + 0001 + 0111 + 0010$$


RD \ S ₁ S ₀	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11				
10				

$$X_2 = 0220 + 0112$$


RS ₂ \ S ₁ S ₀	00	01	11	10
00	1			1
01	1		1	1
11				
10				

$$X_1 = S_1(t) = R'(DS_1(t)'S_2(t)' + D'S_1(t)'S_2(t) + DS_1(t)S_2(t) + D'S_1(t)S_2(t))$$


$$X_2 = S_2(t) = R'(S_2(t)' + DS_1(t))$$

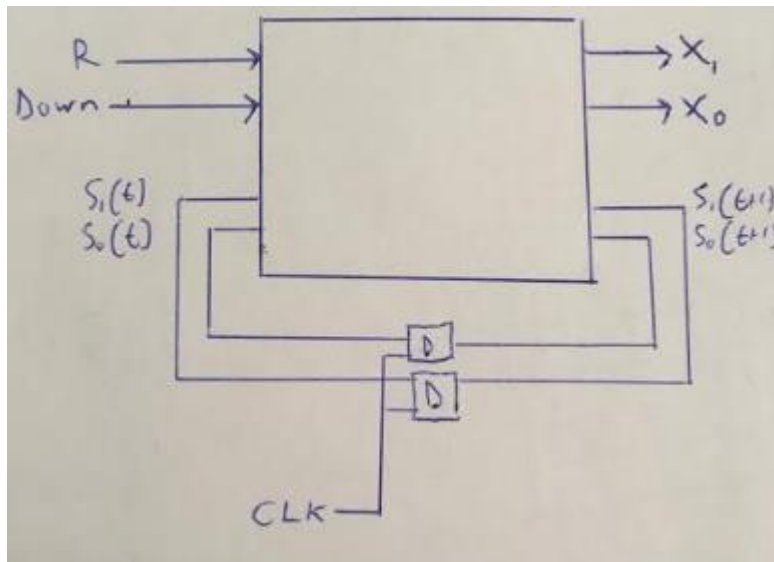

Q3. Specification :

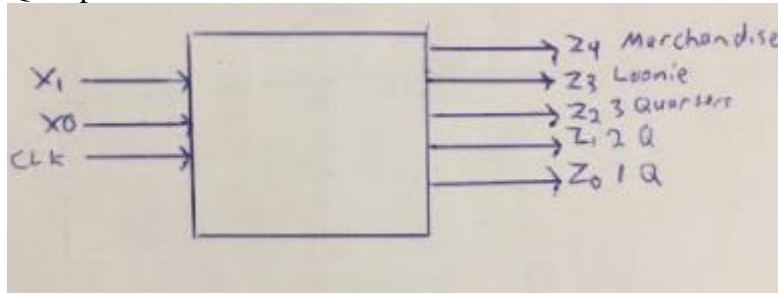

State Transition:

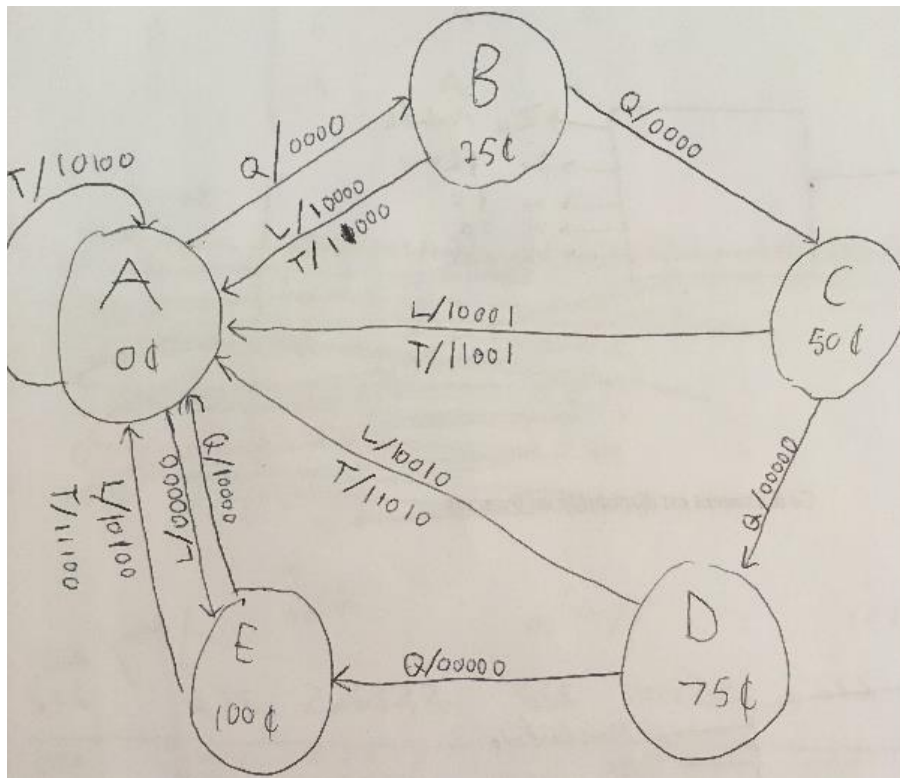

State Table:

Current State	Input		
	Q	L	T
A	B	D	A
B	C	A	A
C	D	A	A
D	E	A	A
E	A	A	A

State table with assignments:

Let input: One quarter = Q(00), one loonie = L(01), one Toonie = T(10)

Output : Z4 = merchandise, Z3=loonie, Z2 = 3 Quarters, Z1 = 2 Quarters, Z0= 1 Quarter

Input: Q(00)					L(01)			T(10)		
S ₂ (t)S ₁ (t)S ₀ (t)			S ₂ (t)S ₁ (t)S ₀ (t)			Z ₄ Z ₃ Z ₂ Z ₁ Z ₀	S ₂ S ₁ S ₀	Z ₄ Z ₃ Z ₂ Z ₁ Z ₀	S ₂ S ₁ S ₀	Z ₄ Z ₃ Z ₂ Z ₁ Z ₀
0	0	0	0	0	1	0 0 0 0 0	0 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0	1 0 1 0 0
0	0	1	0	1	0	0 0 0 0 0	0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0	1 1 0 0 0
0	1	0	0	1	1	0 0 0 0 0	0 0 0	1 0 0 0 1	0 0 0	1 1 0 0 1
0	1	1	1	0	0	0 0 0 0 0	0 0 0	1 0 0 1 0	0 0 0	1 1 0 1 0
1	0	0	1	0	1	0 0 0 0 0	0 0 0	1 0 1 0 0	0 0 0	1 1 1 0 0

Truth Table: Let the binary string X₁X₀ Be the input value of the machine


X ₁	X ₀	S ₂ (t)	S ₁ (t)	S ₀ (t)	Z ₄ Z ₃ Z ₂ Z ₁ Z ₀	S ₂ (t+1)	S ₁ (t+1)	S ₀ (t+1)
0	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0	1
0	0	0	0	1	0 0 0 0 0	0	1	0
0	0	0	1	0	0 0 0 0 0	0	1	1
0	0	0	1	1	0 0 0 0 0	1	0	0
0	0	1	0	0	1 0 0 0 0	0	0	0
0	0	1	0	1	Φ	Φ	Φ	Φ
0	0	1	1	0	Φ	Φ	Φ	Φ
0	0	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
0	1	0	0	0	0 0 0 0 0	0	1	1
0	1	0	0	1	1 0 0 0 0	0	0	0
0	1	0	1	0	1 0 0 0 1	0	0	0
0	1	0	1	1	1 0 0 1 0	0	0	0
0	1	1	0	0	1 0 1 0 0	0	0	0
0	1	1	0	1	Φ	Φ	Φ	Φ
0	1	1	1	0	Φ	Φ	Φ	Φ
0	1	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	0	0	0	0	1 0 1 0 0	0	0	0
1	0	0	0	1	1 1 0 0 0	0	0	0
1	0	0	1	0	1 1 0 0 1	0	0	0
1	0	0	1	1	1 1 0 1 0	0	0	0
1	0	1	0	0	1 1 1 0 0	0	0	0
1	0	1	0	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	0	1	1	0	Φ	Φ	Φ	Φ

All values below are don't care

Minimization:


(Professor Sampalli has excused the class from the 5 bit minimization)

FSM Diagram:

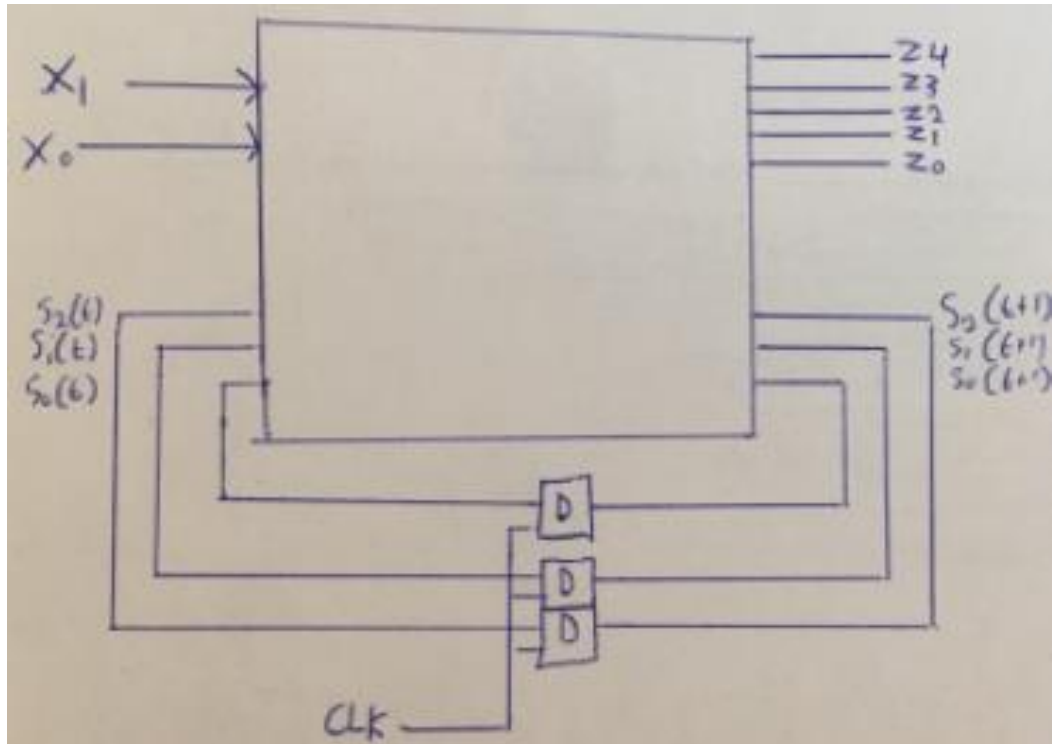


Q4.

Specification:

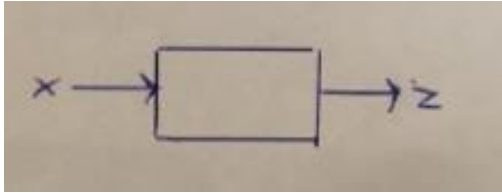

State Transition Diagram:

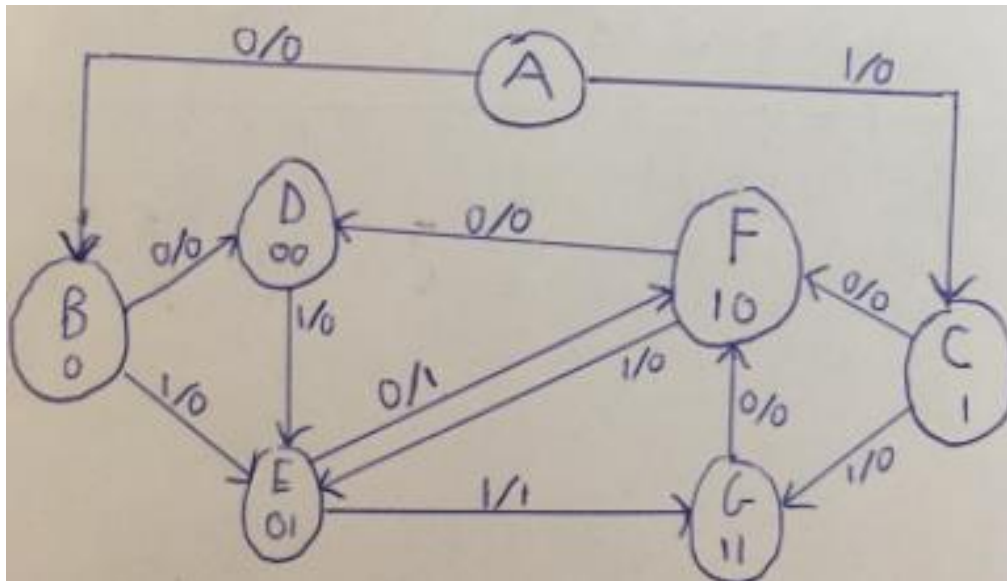

State Table:

Current State	Input	
	0	1
A	B/0	C/0
B	D/0	E/0
C	F/0	G/0
D	D/0	E/0
E	F/1	G/1
F	D/0	E/0
G	F/0	G/0

State Table with Assignments:

Let A = 000, B = 001, C = 010.... G = 110

Input (X)										
S ₂ (t)S ₁ (t)S ₀ (t)			0				1			
			S ₂ (t)	S ₁ (t)	S ₀ (t)	Z	S ₂ (t)	S ₁ (t)	S ₀ (t)	Z
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0

Truth Table:

X	S ₂ (t)	S ₁ (t)	S ₀ (t)	Z	S ₂ (t+1)	S ₁ (t+1)	S ₀ (t+1)
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ

Minimizations:

$$Z = 0021$$

$XS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00				
01	1		Φ	
11	1		Φ	
10				

$$S_2(t+1) = 2210 + 1221 + 2120$$

$XS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00				1
01	1		Φ	1
11	1	1	Φ	1
10		1	1	1

$$S_1(t+1) = 0221 + 1220$$

$XS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	Φ	
11	1		Φ	1
10	1			1

$$S_0(t+1) = 0222$$

$XS_2 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	Φ	1
11			Φ	
10				

$$Z = X'S_2(t)'S_0(t)$$

$$S_2(t+1) = S_1S_0' + XS_0 + S_2S_0'$$

$$S_1(t+1) = X'S_0 + XS_0'$$

$$S_0(t+1) = X'$$

FSM Diagram:

